


# Aula 10

- *Timers*
  - Aplicações
  - Princípio de funcionamento
  - Controlo da frequência e "duty-cycle" do sinal de saída
- *Timers* no PIC32
  - Estrutura e funcionamento
  - Geração de sinais PWM (*output compare module*)
- *Watchdog timer*

José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira, Tomás Silva, Bernardo Cunha
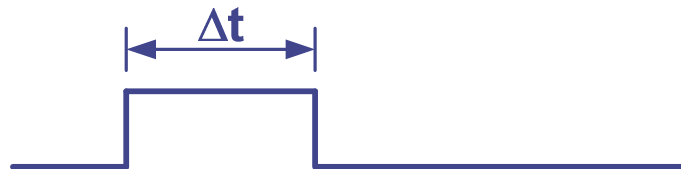
# Introdução

- Um *timer* é um dispositivo periférico de suporte que permite, no essencial, a medição de tempo, partindo de uma referência conhecida
- Alguns exemplos de aplicações típicas de *timers*:
  - geração de um evento com uma duração controlada.  
Exemplo: geração de um impulso com uma duração definida,  $\Delta t$




- geração de um evento periódico com período controlado.  
Exemplo: geração de um impulso com um período definido,  $T$


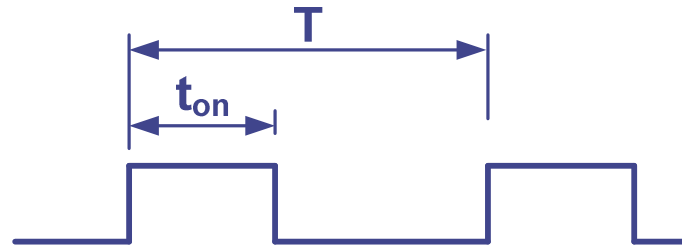
# Introdução


- Geração de um evento periódico com período e duração controlados. Exemplo: geração de um sinal periódico com um período de 10 ms e um "duty-cycle" de 40%:




$$\text{Duty-cycle} = (t_{on} / T) * 100 [\%]$$

- "ton" é o tempo durante o qual o sinal está no nível lógico 1, num período
- a possibilidade de alterar o valor de "ton" sem alterar o valor de T é útil em muitas situações e designa-se por **PWM** (**Pulse Width Modulation** – modulação por largura de pulso)
- O funcionamento dos *timers* baseia-se sempre na contagem de ciclos de um sinal de relógio com frequência conhecida


# Divisão de frequência

 

# Divisão de frequência (versão 1)

 


# Divisão de frequência (versão 2)

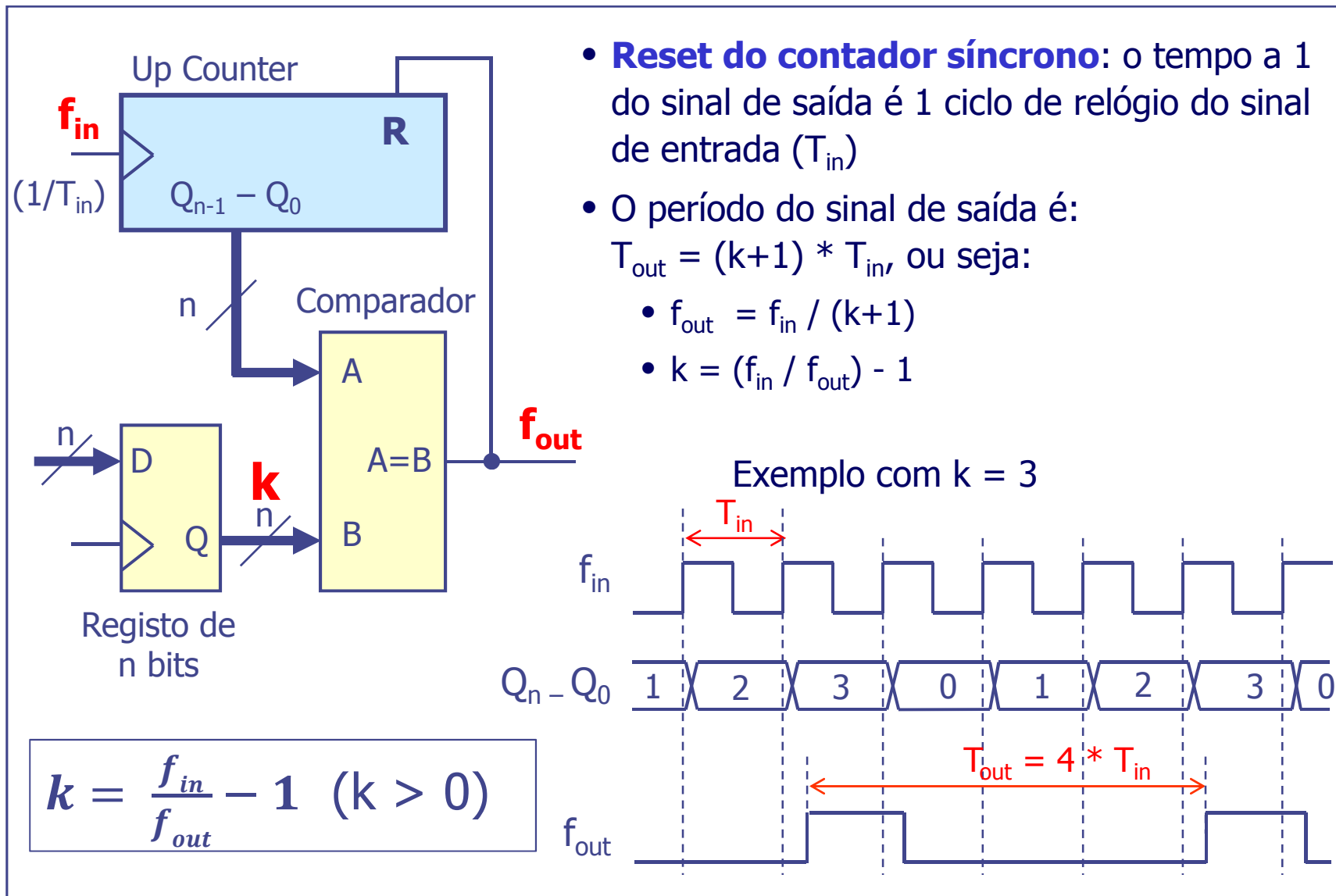
 
# Exemplo de um divisor de frequência (VHDL)

```
entity FreqDivider is
    generic(N      : positive := 16);
    port( fin      : in  std_logic;
          k        : in  std_logic_vector(N-1 downto 0);
          fout     : out std_logic);
end FreqDivider;
architecture synchronous of FreqDivider is
    signal s_counter, s_k : natural range 0 to ((2 ** N)-1) := 0;
begin
    s_k <= to_integer(unsigned(k));
    process(fin)
    begin
        if(rising_edge(fin)) then
            if(s_counter = s_k) then
                s_counter <= 0;
            else
                s_counter <= s_counter + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
    fout <= '1' when s_counter = s_k else '0';
end synchronous;
```




## Timers no PIC32

- A série PIC32MX7xx disponibiliza **5 timers de 16 bits**, designados por **T1, T2, T3, T4 e T5**
- T2, T3, T4 e T5 têm a mesma estrutura e apresentam o mesmo modelo de programação. São designados pelo fabricante como **timers tipo B**
- T2 a T5 podem ser agrupados 2 a 2 para formar 2 *timers* de 32 bits
- O T1 é designado como **timer tipo A**; tem uma estrutura semelhante aos restantes e pequenas diferenças no modelo de programação
- A frequência-base de entrada para os *timers* é dada pelo *Peripheral Bus Clock* (**PBCLK**). Na placa DETPIC32  $f_{\text{PBCLK}}$  é metade da frequência de CPU, i.e.  **$f_{\text{PBCLK}} = 20 \text{ MHz}$**
- Os *timers* do PIC32 não têm saída acessível no exterior. Podem ser usados para gerar interrupções ou como base de tempo para a geração de sinais com "duty-cycle" configurável


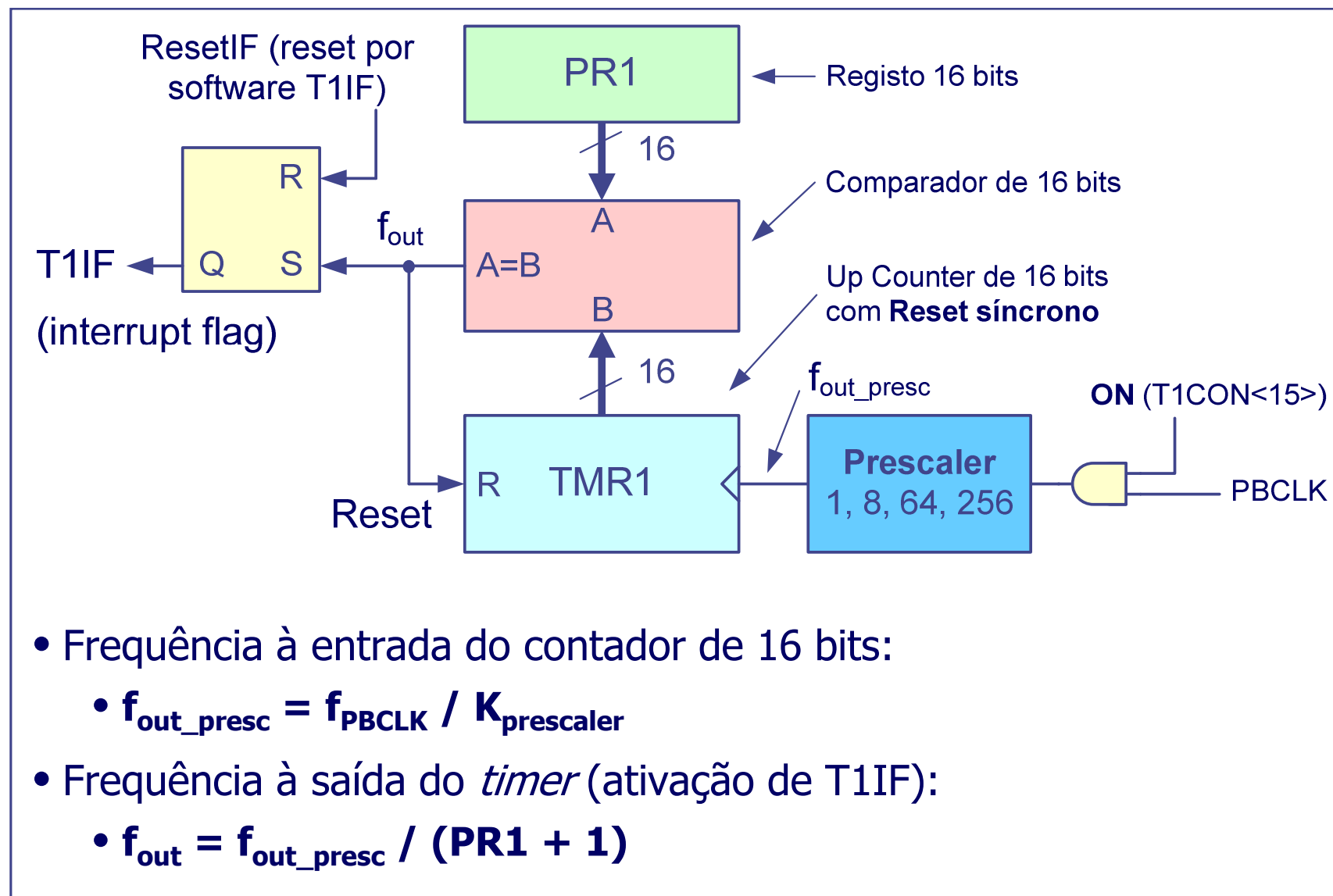
## PIC32 – *timer* tipo A (estrutura simplificada)



# PIC32 – Modelação em VHDL do *timer* tipo A

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;
```

```
entity TimerPIC32_A is
```

```
    port( PBCLK      : in std_logic;  
          T1On       : in std_logic;  
          ResetIF    : in std_logic;  
          Presc      : in std_logic_vector(1 downto 0);  
          PR1        : in std_logic_vector(15 downto 0);  
          T1IF       : out std_logic);
```


```
end TimerPIC32_A;
```

```
architecture synchronous of TimerPIC32_A is
```

```
    signal s_counter, s_pr1 : natural range 0 to (2**16-1) := 0;  
    signal s_precounter : unsigned(7 downto 0);  
    signal s_foutPresc  : std_logic;
```

```
begin
```

```
-- (continua)
```

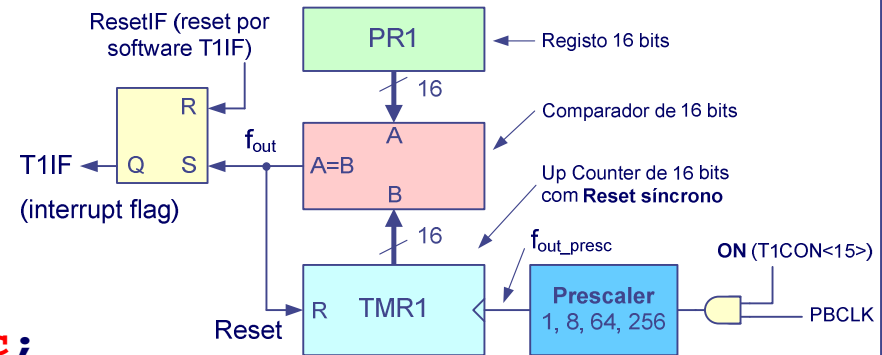


# PIC32 – Modelação em VHDL do *timer* tipo A

```
-- Prescaler (divide PBCLK frequency by 1, 8, 64 or 256)
process(PBCLK)
begin
    if(rising_edge(PBCLK)) then
        if(T1On = '1') then
            s_precounter <= s_precounter + 1;
        end if;
    end if;
end process;


s_foutPresc <= PBCLK          when Presc = "00" else -- Div 1
                s_precounter(2) when Presc = "01" else -- Div 8
                s_precounter(5) when Presc = "10" else -- Div 64
                s_precounter(7);                      -- Div 256
```

-- (continua)

 

 
# PIC32 – Modelação em VHDL do *timer* tipo A


```
-- Timer (input clock is the signal produced by the prescaler)
s_pr1 <= to_integer(unsigned(PR1));
process(s_foutPresc, ResetIF)
begin
    if(rising_edge(s_foutPresc)) then
        if(s_counter = s_pr1) then
            T1IF <= '1'; s_counter <= 0;
        else
            s_counter <= s_counter + 1;
        end if;
    end if;
end if;
if(ResetIF = '1') then
    T1IF <= '0';
end if;
end process;
end synchronous;
```


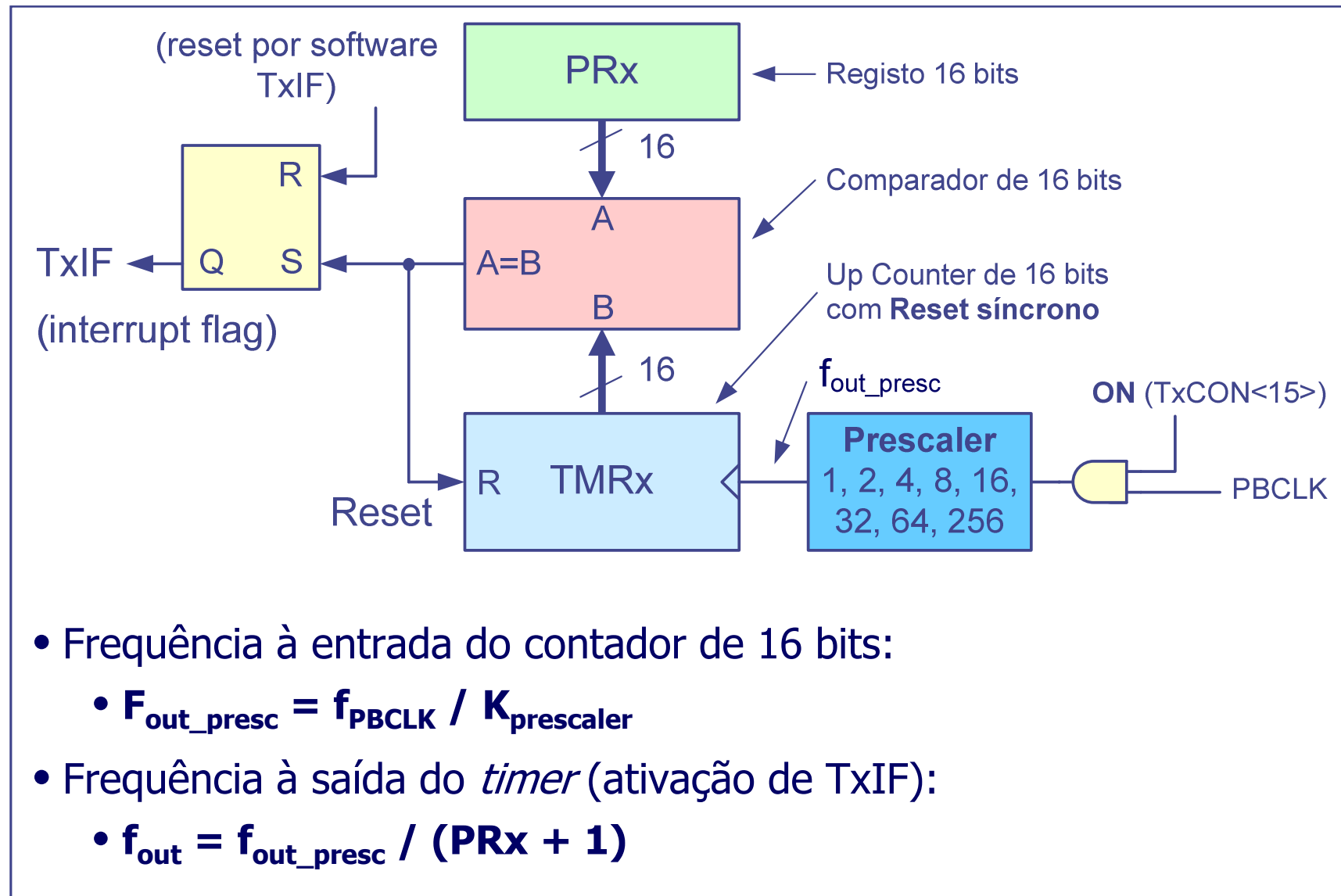
## PIC32 – *timers* tipo B (estrutura simplificada)


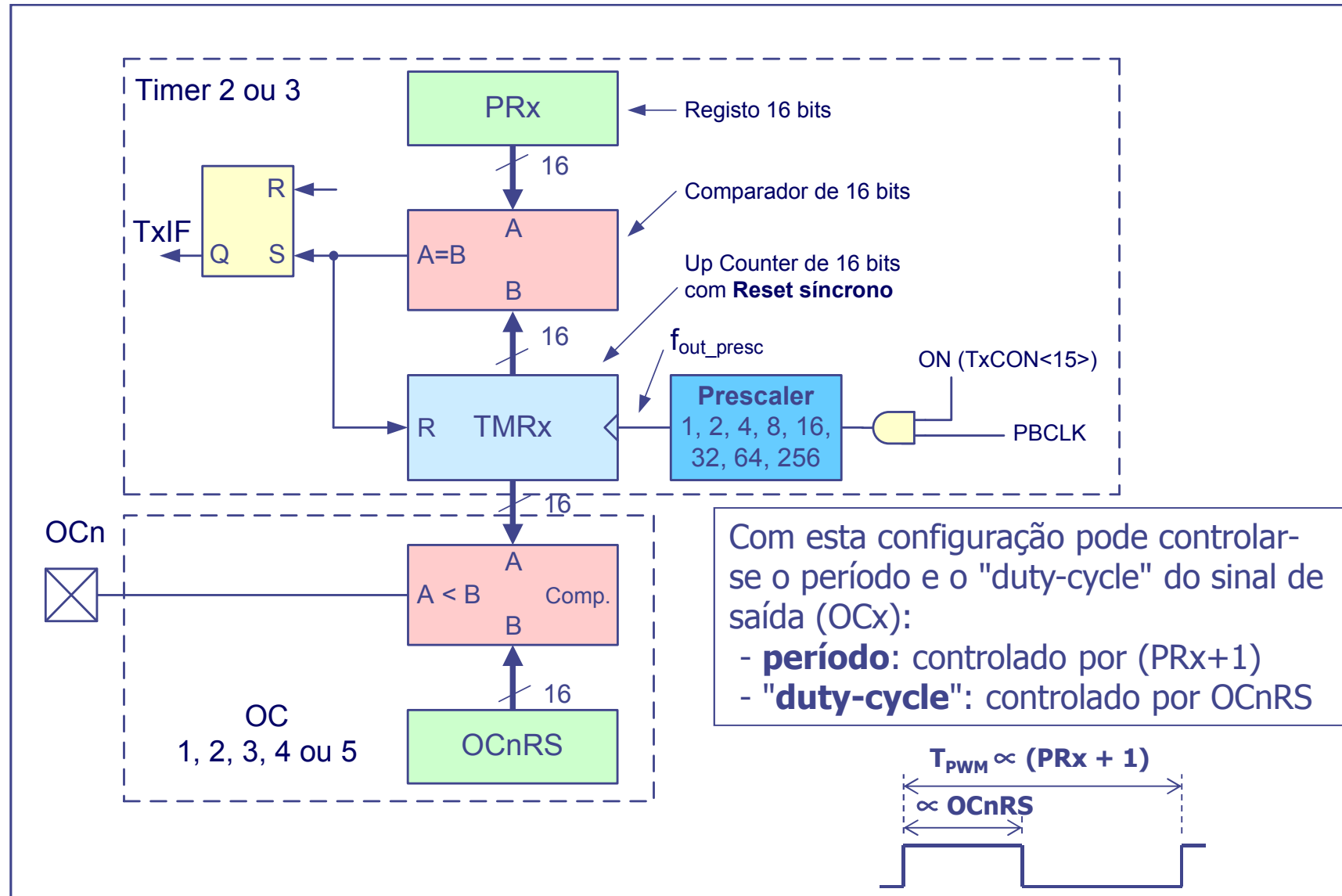
# PIC32 – controlo de período e "duty-cycle"




# PIC32 – Modelação em VHDL do gerador de PWM

```

entity FreqDividerDC is
    port( foutPresc : in std_logic;
          PRx       : in std_logic_vector(15 downto 0);
          OCnRS     : in std_logic_vector(15 downto 0);
          OCn       : out std_logic);
end FreqDividerDC;
architecture synchronous of FreqDividerDC is
    signal s_counter : natural range 0 to (2**16-1) := 0;
    signal s_prx, s_ocnrs : natural range 0 to (2**16-1);
begin
    s_ocnrs <= to_integer(unsigned(OCnRS));
    s_prx <= to_integer(unsigned(PRx));
    process(foutPresc)
    begin
        if(rising_edge(foutPresc)) then
            if(s_counter = s_prx) then
                s_counter <= 0;
            else
                s_counter <= s_counter + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
    OCn <= '1' when s_counter < s_ocnrs) else '0';
end synchronous;

```

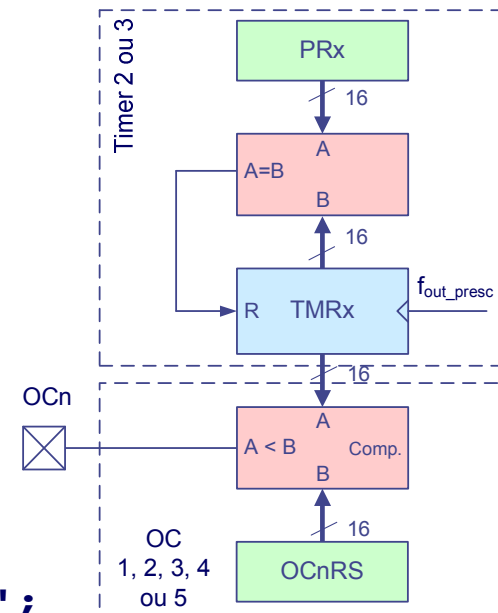

## Exercício

Calcular as constantes para gerar um sinal PWM com uma frequência de 8 Hz e um "duty-cycle" de 20%, usando T2 como referência e OC1 como saída (PBCLK = 20 MHz)

$$\begin{aligned}f_{\text{out}} &= f_{\text{out\_presc}} / (\text{PR2} + 1) \\&= (f_{\text{PBCLK}} / K_{\text{prescaler}}) / (\text{PR2} + 1) \\&= f_{\text{PBCLK}} / (K_{\text{prescaler}} * (\text{PR2} + 1)) \\K_{\text{prescaler}} &= f_{\text{PBCLK}} / ((\text{PR2} + 1) * f_{\text{out}})\end{aligned}$$

1. Cálculo da constante de divisão do *prescaler*

$$K_{\text{prescaler}} \geq \lceil f_{\text{PBCLK}} / ((65.535+1) * 8) \rceil = 39$$

$$K_{\text{prescaler}} = 64$$

Valor máximo da constante PR2



## Exercício (continuação)

### 2. Cálculo da constante de divisão do *timer* (PR2)

Com prescaler = 64,  $f_{\text{OUT\_PRESC}} = 20.000.000 \text{ Hz} / 64 = 312.500 \text{ Hz}$

$$\text{PR2} = (f_{\text{OUT\_PRESC}} / f_{\text{OUT}}) - 1 = (312.500 \text{ Hz} / 8 \text{ Hz}) - 1 = 39.062$$

### 3. Cálculo de OC1RS:

$$\text{OC1RS} = ((\text{PR2} + 1) * \text{duty\_cycle}) / 100 = (39.062 + 1) * 0,20$$

$$\text{OC1RS} = 7.813$$

### Alternativa ao cálculo de OC1RS:

Tempo a 1 ( $t_{\text{ON}}$ ) do sinal de saída,  $t_{\text{ON}} = 0,20 * (1 / 8 \text{ Hz}) = 25 \text{ ms}$

Período do sinal de entrada do *timer*,  $T_{\text{IN}} = 1 / 312.500 \text{ Hz} = 3,2 \mu\text{s}$


$$\text{OC1RS} = t_{\text{ON}} / T_{\text{IN}} = 25 \text{ ms} / 3,2 \mu\text{s} = 7.813$$

# PIC32 – Resolução do sinal PWM


- A resolução de um sinal PWM dá uma medida do número de níveis com que se pode variar o "duty-cycle" do sinal
- Pode ser definido como:
  - **Resolução =  $\log_2 (T_{PWM} / T_{IN})$**
  - em que  $T_{PWM}$  é o período do sinal PWM gerado e  $T_{IN}$  é o período do sinal à entrada do gerador de PWM
- Para o caso do PIC32:
  - **Resolução =  $\log_2 ( T_{PWM} / (T_{PBCLK} * \text{Prescaler}) )$** , ou, mais simplesmente:
  - **Resolução =  $\log_2 ( PRx + 1 )$**
 
## "Watchdog Timer" (temporizador "cão de guarda")

- Sistemas baseados em microprocessador podem assegurar funções de controlo críticas que não podem falhar
- Como garantir que um crash do microprocessador não compromete o funcionamento global do sistema?
- Um "watchdog timer" tem como função monitorizar a operação do microprocessador e, em caso de falha, forçar o seu reinício
- Situação mais comum: se o processador não atuou a entrada de *Reset* do "watchdog timer" ao fim de um tempo pré-determinado o "watchdog timer" força o *Reset* do microprocessador



# "Watchdog Timer"

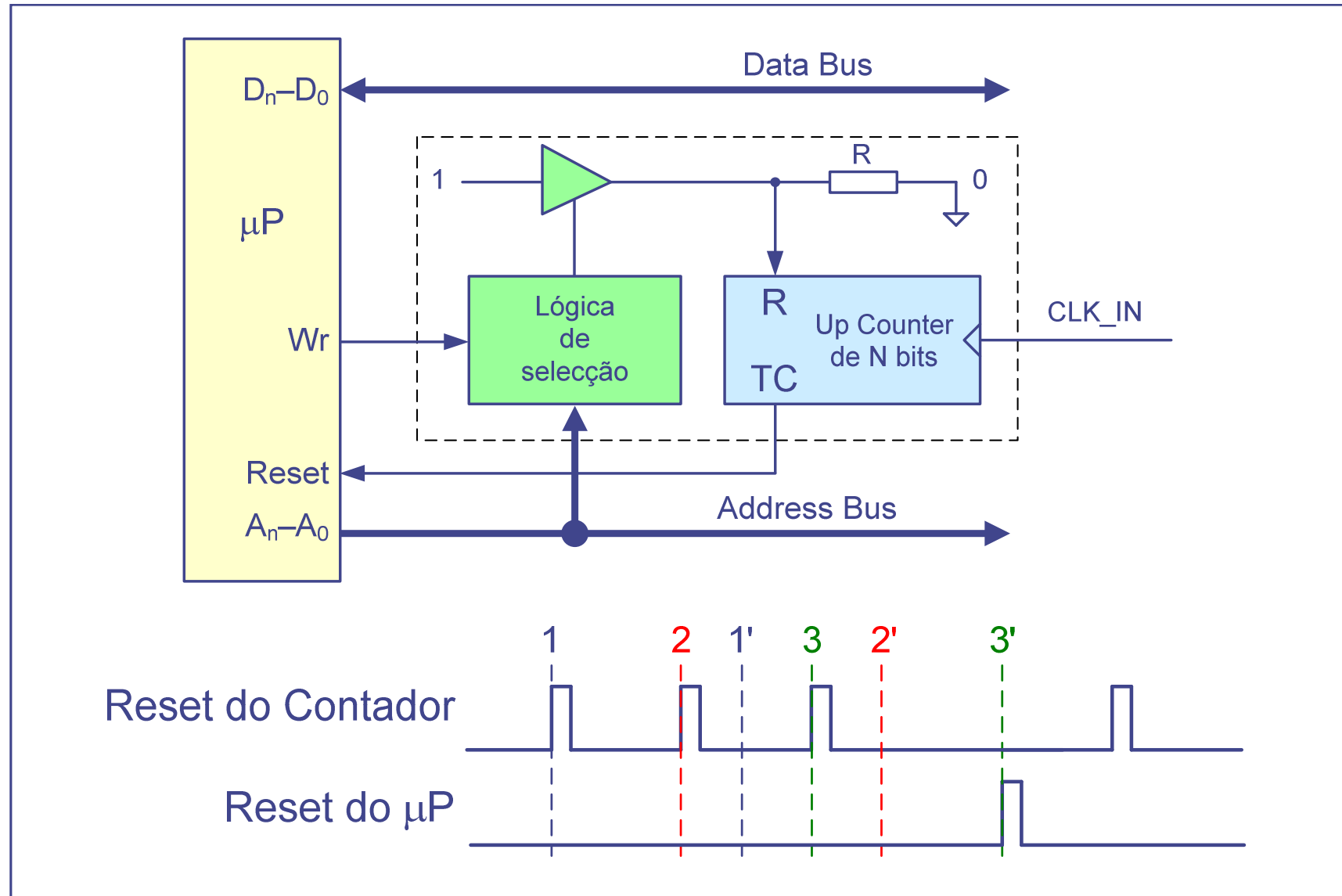

# "Watchdog Timer" – exemplo de utilização

- A aplicação no microcontrolador executa em ciclo infinito
- O "watchdog timer" é ativado quando o programa inicia. O *reset* da sua contagem é feito regularmente no corpo do ciclo (no exemplo, `clearWatchdogTimer()`)

```
void main(void)
{
    enableWatchdogTimer();
    (...)
    while(1)
    {
        (...)
        clearWatchdogTimer();
    }
}
```

- Caso haja uma falha no processador que implique a quebra de execução do ciclo, o "watchdog timer" deixa de ser reiniciado e, nessa situação, força um *reset* ao processador

# Exercícios

1. Pretende-se gerar um sinal com uma frequência de 85 Hz. Usando o Timer T2 e supondo  $f_{PBCLK} = 50$  MHz:
  - calcule o valor mínimo da constante de divisão a aplicar ao *prescaler* e indique qual o valor efetivo dessa constante
  - calcule o valor da constante PR2
2. Repita o exercício anterior, supondo que se está a usar o Timer T1
3. Pretende-se gerar um sinal com uma frequência de 100 Hz e 25% de "duty-cycle". Usando o módulo "output compare" OC5 e como base de tempo o Timer T3 e supondo ainda  $f_{PBCLK} = 40$  MHz:
  - determine o valor efetivo da constante de *prescaler* que maximiza a resolução do sinal PWM
  - determine o valor das constantes PR3 e OC5RS
  - determine a resolução do sinal de PWM obtido
4. Calcule a resolução do sinal PWM do exemplo do slide 17